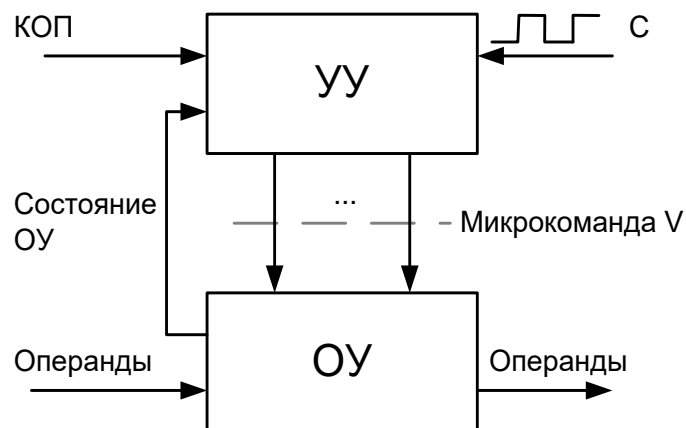


II. Устройства управления ЭВМ

- Принципы микропрограммного управления.
- Классификация устройств управления.
- Управляющие устройства с жесткой и программируемой логикой.
- Примеры реализации устройств управления на основе автоматов Мили и Мура.

Принципы микропрограммного управления



Любое цифровое устройство можно рассматривать, как совокупность операционного и управляющего блока.

Любая команда или последовательность команд реализуется в операционном блоке за несколько тактов

Последовательность сигналов управления должна выдаваться устройством управления в соответствии с поступающей на вход командой и текущим состоянием операционного блока

Состояние линий управления в каждом такте задает микрокоманду. Совокупность микрокоманд, необходимых для реализации команды, называется микропрограммой.

Устройство управления реализуется в виде автомата.

Классификация устройств управления:

По типу автомата:

- Автомат Мили.
- Автомат Мура.

По способу реализации:

- Устройство управления с жесткой логикой.

Функции выдачи сигналов управления и разделения во времени сигналов управления реализуются с помощью комбинационных схем и триггерной памяти.


- Устройство управления с программируемой логикой.

Каждой выполняемой операции ставится в соответствие совокупность хранимых в памяти слов (микрокоманд), каждая из которых содержит информацию о микрооперациях, подлежащих исполнению в текущем такте.


(+) Простота модификации и наращивания.

(-) Невысокое быстродействие для простых устройств.

Сравнение способов реализации УУ

 

Пример декомпозиции УУ

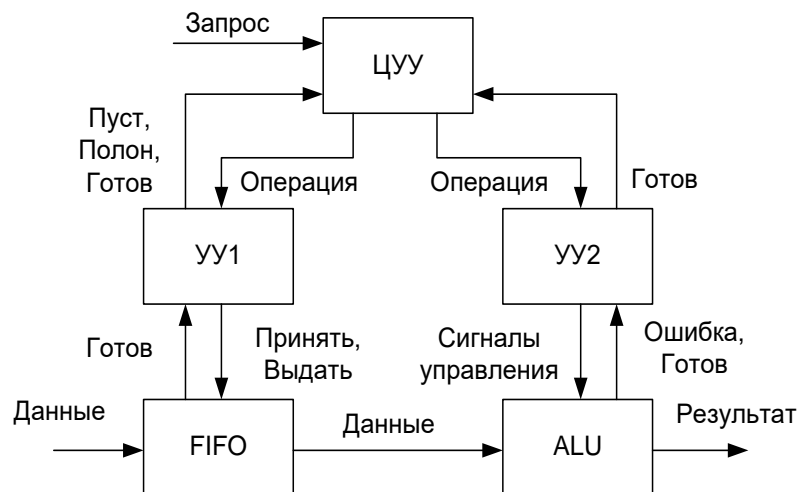


По способу кодирования микрокоманд:

- Минимальное кодирование (горизонтальное).
- Максимальное кодирование (вертикальное).
- Горизонтально-вертикальное кодирование.
- Вертикально-горизонтальное кодирование.
- Кодирование с помощью памяти нанокоманд.

По способу исполнения команд:

- Последовательные.
- Конвейерные.

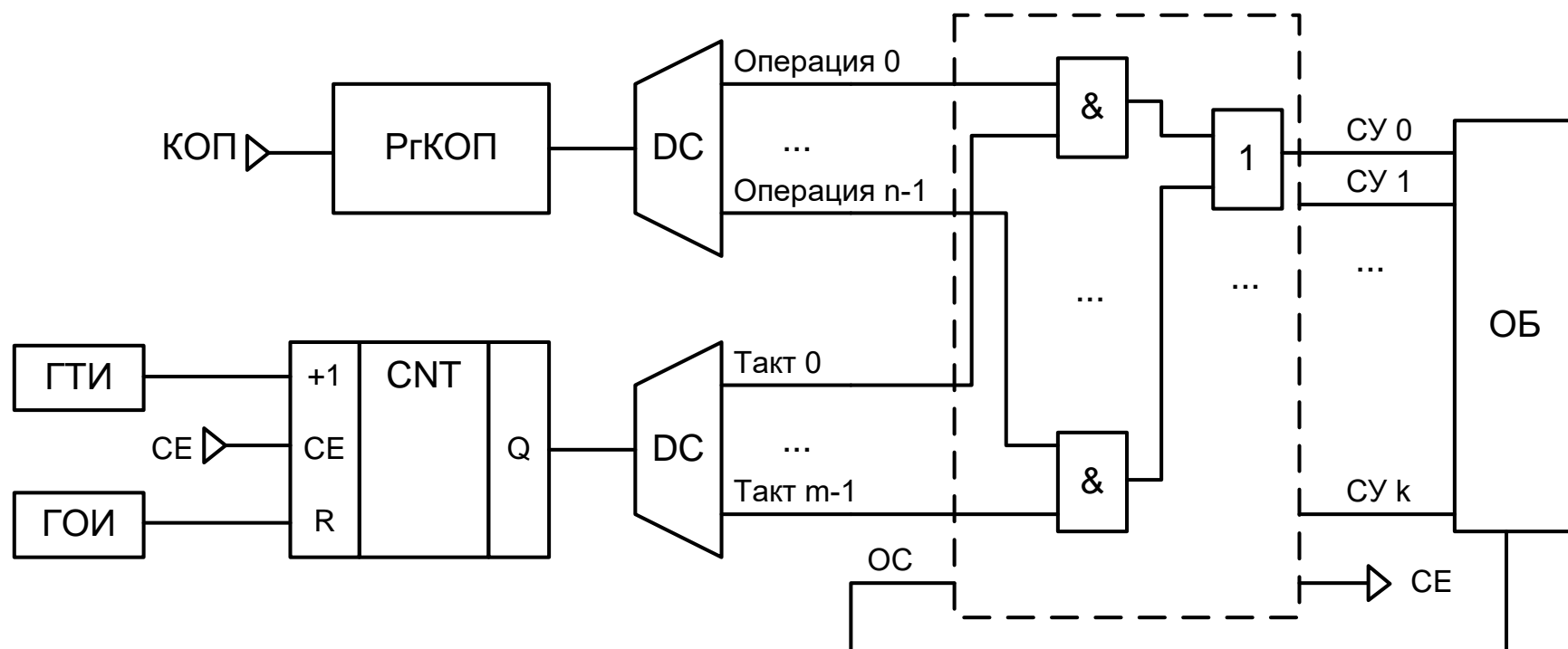Пример реализации управляющего автомата с жесткой логикой



Синтез управляющих автоматов с жесткой логикой

Исходные данные:

- Описание логики функционирования операционного блока (временные диаграммы, словесное описание, таблицы истинности, графы и т.д.).
- Сигналы управления.
- Осведомительные сигналы.
- Временные параметры.


Процедура синтеза:

- Определение алгоритма функционирования управляющего автомата.
- Определение состояний с учетом выбранного типа автомата (Мили или Мура).
- Кодирование состояний автомата.
- Определение логических функций для сигналов управления и их минимизация.
- Определение логических функций перехода

Автомат Мили

Схема автомата Мили

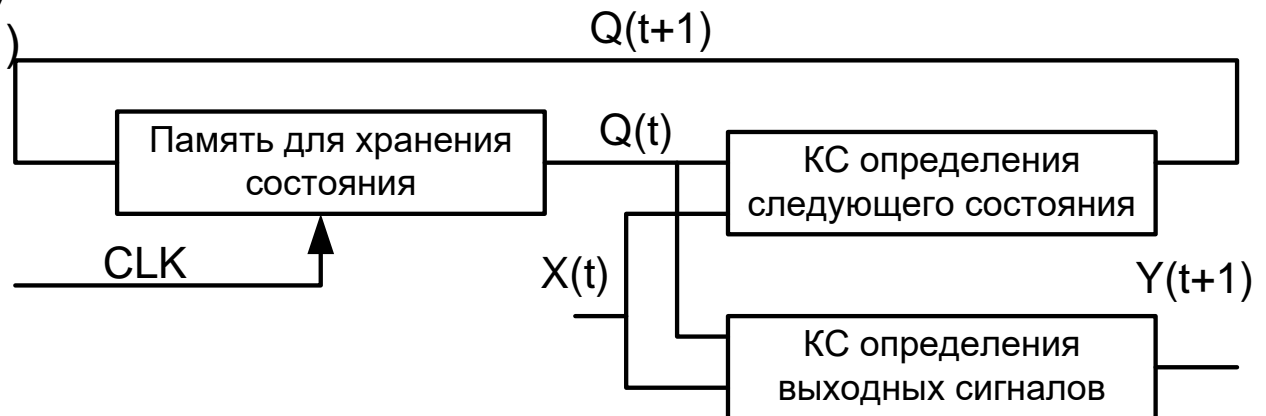
$$\begin{cases} Q(t+1) = A (Q(t), x(t)) \\ Y(t+1) = B (Q(t), x(t)) \end{cases}$$



Автомат Мура


Схема автомата Мура
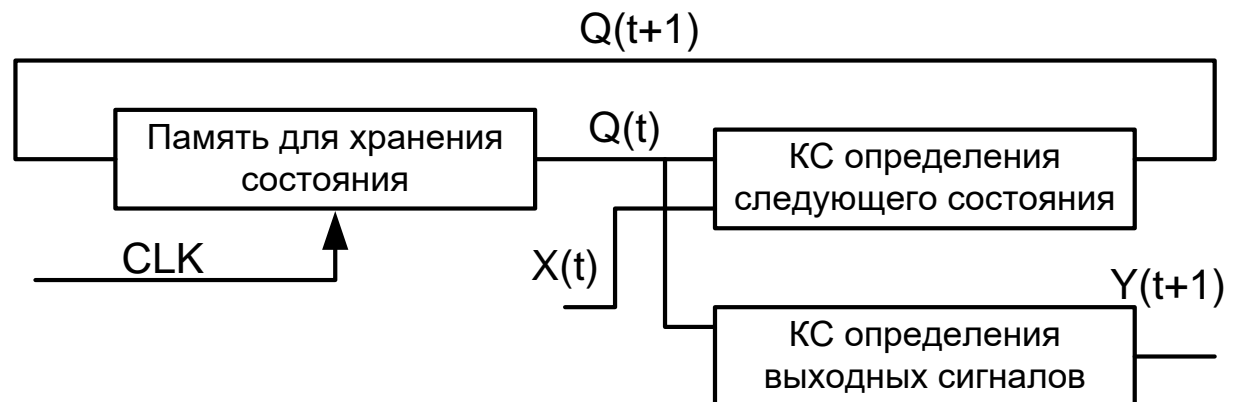
$$\begin{cases} Q(t+1) = A (Q(t), x(t)) \\ Y(t+1) = B (Q(t)) \end{cases}$$




Пример синтеза УУ с ЖЛ на основе автоматов Мили и Мура

Состояния автомата Мура

 


Организация ЭВМ

Состояния автомата Мили

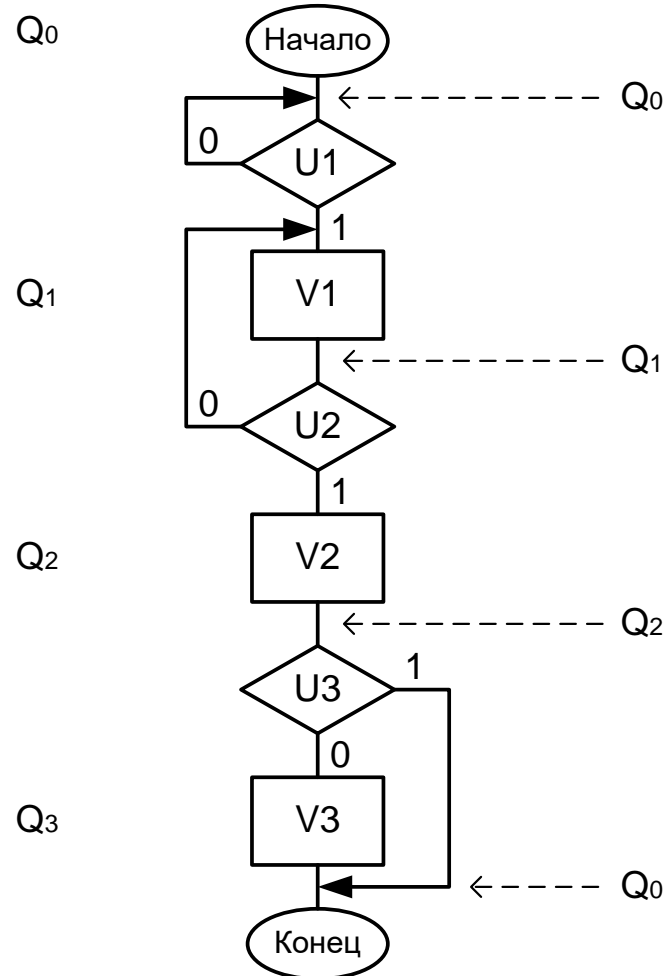

ИУ6

 

Автомат Мура

$V_i = \bigcup Q_{Vi}$, где Q_{Vi} – состояния автомата, в которых сигнал V_i активен.

$$\left\{ \begin{array}{l} V_1 = Q_1; V_2 = Q_2; V_3 = Q_3; \\ Q_0 = Q_0!U_1 \cup Q_2U_3 \cup Q_3; \\ Q_1 = Q_1!U_2 \cup Q_0U_1 \\ Q_2 = Q_1U_2 \\ Q_3 = Q_2!U_3 \end{array} \right.$$


Таблица кодирования состояний

	D1	D0
Q0	0	0
Q1	0	1
Q2	1	0
Q3	1	1


Наиболее используемые способы кодирования состояний: двоичное, One-Hot, Код Грея

$$D_0(t+1) = Q_1(t) \cup Q_3(t) = Q_1!U_2 \cup Q_0U_1 \cup Q_2!U_3;$$
 
$$D_1(t+1) = Q_2(t) \cup Q_3(t) = Q_1U_2 \cup Q_2!U_3;$$



Автомат Мура

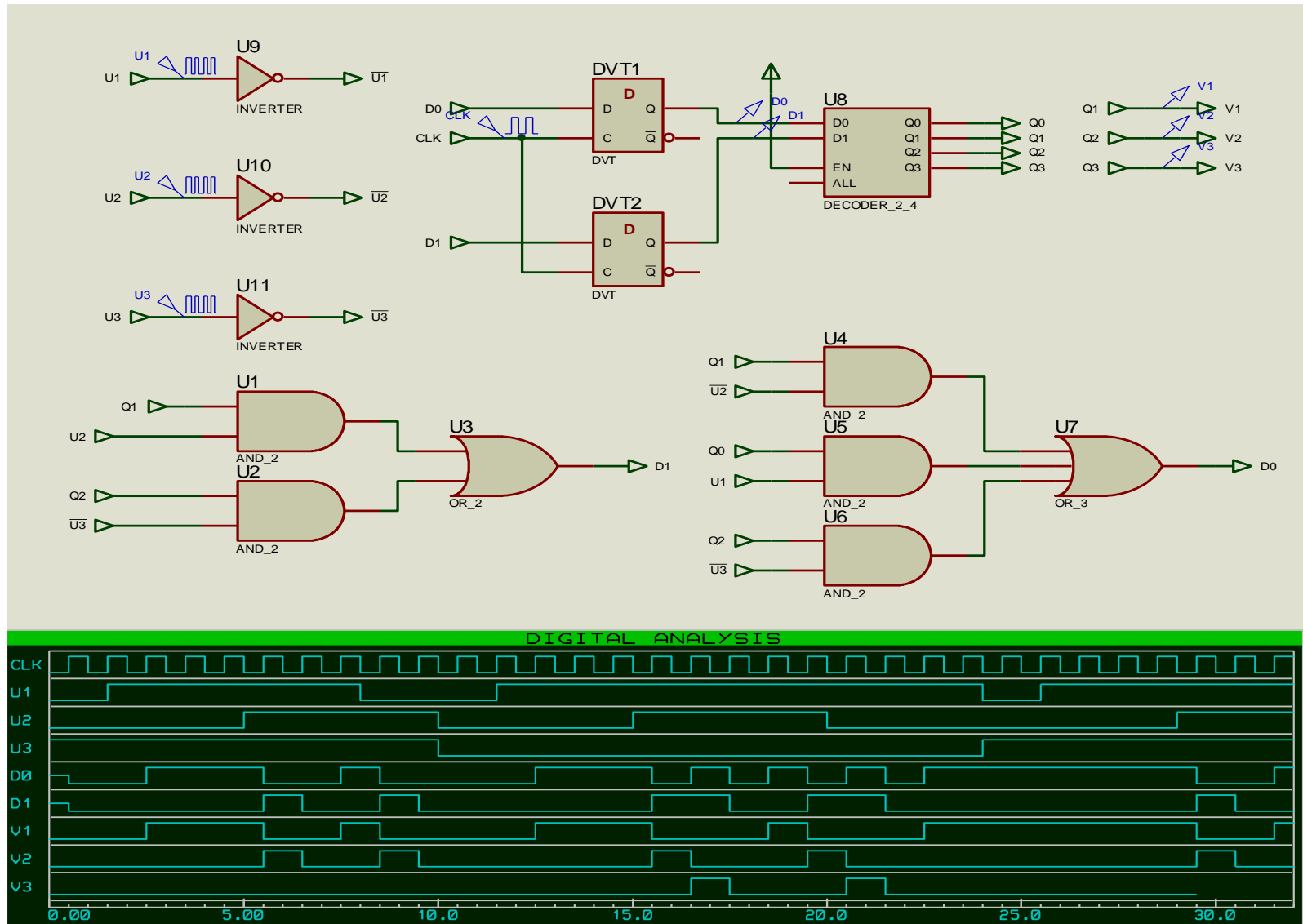


Автомат Мили

$V_i = U (Q^{Vi} U_j)$, где Q^{Vi} – состояния автомата, в которых сигнал V_i активен,
 U_j - условие перехода.

$$\left\{ \begin{array}{l} V_1 = Q_0 U_1 \cup Q_1 \bar{U}_2; \quad V_2 = Q_1 U_2; \quad V_3 = Q_2 \bar{U}_3; \\ Q_0 = Q_0 \bar{U}_1 \cup Q_2 U_3 \cup Q_2 \bar{U}_3; \\ Q_1 = Q_1 \bar{U}_2 \cup Q_0 U_1 \\ Q_2 = Q_1 U_2 \end{array} \right.$$

Таблица кодирования
состояний


	D1	D0
Q0	0	0
Q1	0	1
Q2	1	0

 


$$D_0(t+1) = Q_1(t) = Q_1 \bar{U}_2 \cup Q_0 U_1;$$

$$D_1(t+1) = Q_2(t) = Q_1 U_2;$$

Автомат Мили

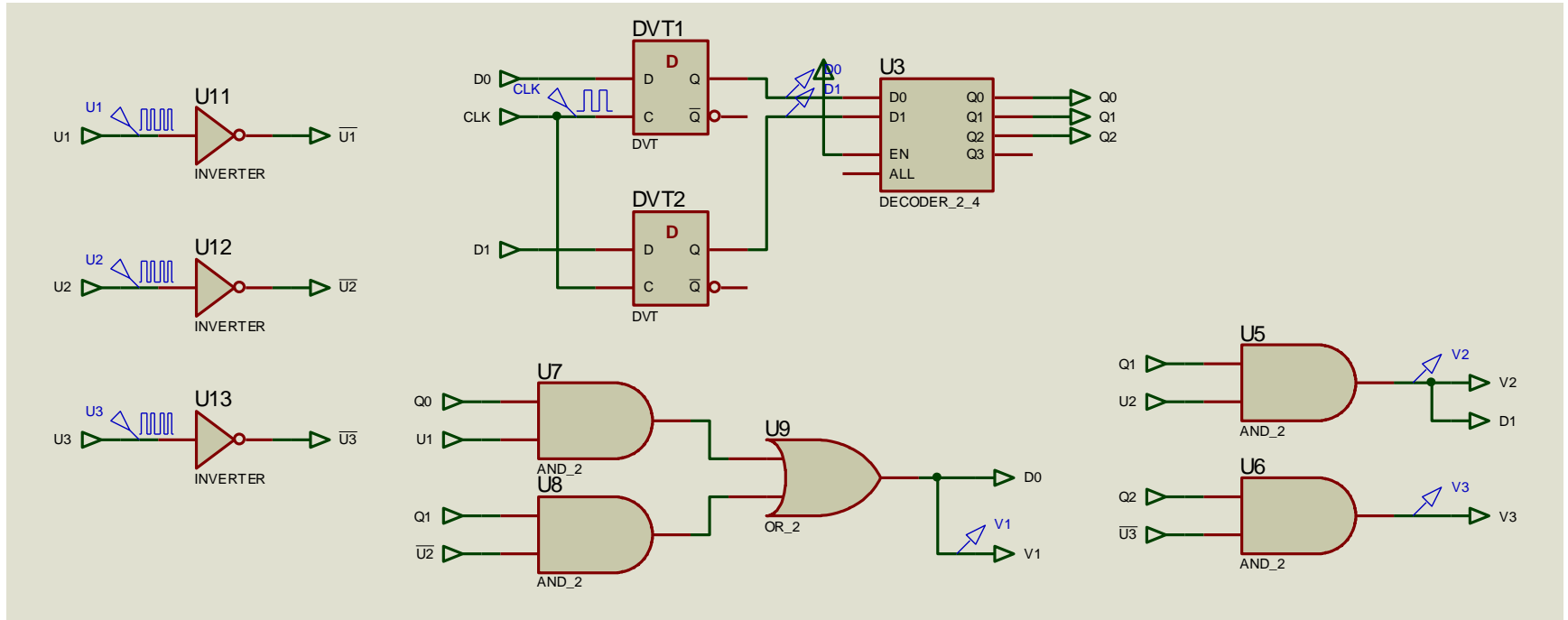

DIGITAL ANALYSIS

 

Автоматы Мили и Мура с синхронными входами и выходами

Схема автомата Мили с синхронным выходом


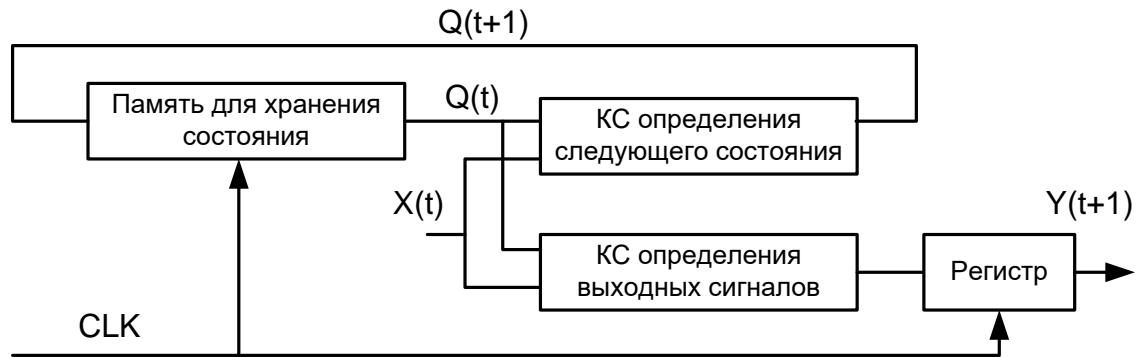



Схема автомата Мили с синхронными входами/выходами

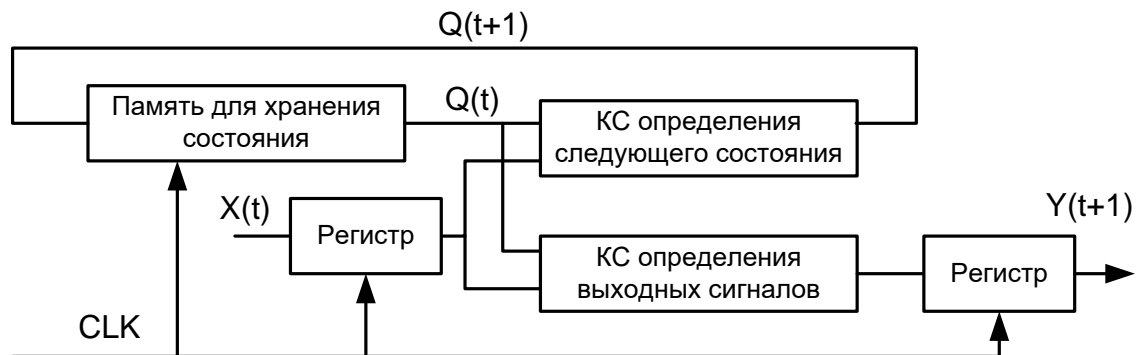

Описание автомата Мура на языке VHDL

(вариант с синхронными входами и выходами)

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY control_unit IS
  PORT(
    U : IN  std_logic_vector ( 3 DOWNT0 1 );
    clk : IN  std_logic;
    rst : IN  std_logic;
    V : OUT  std_logic_vector ( 3 DOWNT0 1 ) );
END control_unit;
ARCHITECTURE moore OF control_unit IS
  TYPE STATE_TYPE IS (s0, s1,s2,s3);
  SIGNAL current_state : STATE_TYPE;
BEGIN
  clocked_proc : PROCESS (clk, rst)
  BEGIN
    IF (rst = '0') THEN
      current_state <= s0;
    ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
```

 


```

CASE current_state IS
  WHEN s0 =>
    V(3 downto 1) <= (others => '0');
    IF (U(1)='1') THEN current_state <= s1;
    ELSE current_state <= s0; END IF;
  WHEN s1 =>
    V<= "001";
    IF (U(2) = '1') THEN current_state <= s2;
    ELSE current_state <= s1; END IF;
  WHEN s2 =>
    V <= "010";
    IF (U(3) = '0') THEN current_state <= s3;
    ELSE current_state <= s0; END IF;
  WHEN s3 =>
    V <= "100";
    current_state <= s0;
  WHEN OTHERS =>
    current_state <= s0;
END CASE;
END IF;
END PROCESS clocked_proc;
END moore;

```



Тест автомат Мура в ModelSim 6

 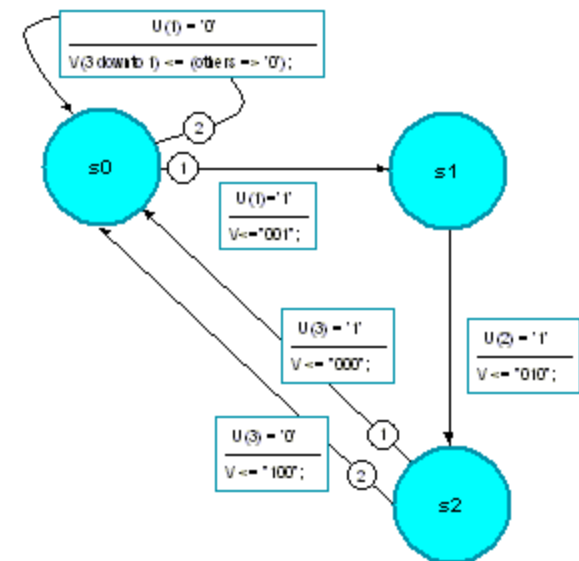

Описание автомата Мили на языке VHDL

(вариант с синхронными выходами)

```
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_arith.all;
ENTITY control_unit IS
    PORT(
        U : IN    std_logic_vector ( 3 DOWNT0 1 );
        clk : IN    std_logic;
        rst : IN    std_logic;
        V : OUT    std_logic_vector ( 3 DOWNT0 1 ) );
END control_unit;
ARCHITECTURE mielie OF control_unit IS
    TYPE STATE_TYPE IS (s0, s1,s2);
    SIGNAL current_state : STATE_TYPE;
BEGIN
    clocked_proc : PROCESS (clk, rst)
    BEGIN
        IF (rst = '0') THEN
            current_state <= s0;
        ELSIF (clk'EVENT AND clk = '1') THEN
```




Описание автомата Мили на языке VHDL (окончание)


```
CASE current_state IS
    WHEN s0 =>
        IF (U(1)='1') THEN
            V<="001";
            current_state <= s1;
        ELSIF (U(1) = '0') THEN
            V(3 downto 1) <= (others => '0');
            current_state <= s0;
        ELSE
            current_state <= s0;
        END IF;
    WHEN s1 =>
        IF (U(2) = '1') THEN
            V <= "010";
            current_state <= s2;
        ELSE
            current_state <= s1;
        END IF;
    WHEN s2 =>
        IF (U(3) = '1') THEN
            V <= "000";
            current_state <= s0;
        ELSIF (U(3) = '0') THEN
            V <= "100";
            current_state <= s0;
        ELSE
            current_state <= s2;
        END IF;
    WHEN OTHERS =>
        current_state <= s0;
END CASE;
END IF;
END PROCESS clocked_proc;

END mielie;
```

Тест автомат Мили в ModelSim 6

 

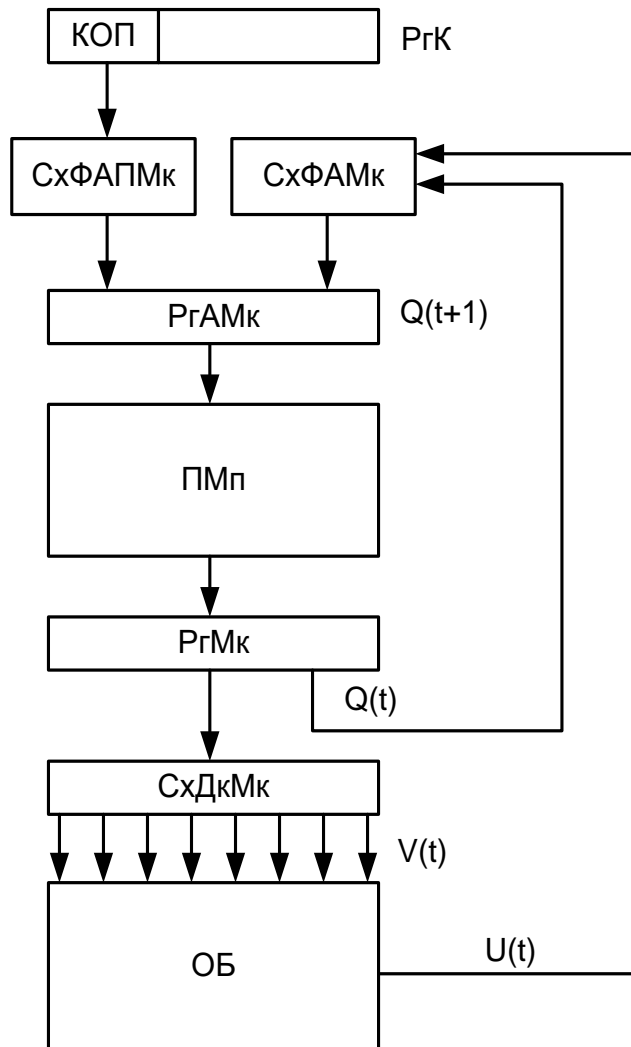Управляющие устройства с программируемой логикой



РгК – регистр команды;

КОП – код операции;

СхФАПМк – схема формирования адреса первой микрокоманды;

СхФАМк – схема формирования адреса микрокоманды;

РгАМк – регистр адреса микрокоманды;

ПМп – память микропрограмм;

РгМк – регистр микрокоманды;

СхДкМк – схема декодирования микрокоманд;

ОБ – операционный блок.


В зависимости от типа ПМп:

- Статическое микропрограммирование (ROM);
- Динамическое программирование (RAM).

По способу адресации микрокоманд:


- Принудительная адресация;
- Естественная адресация.

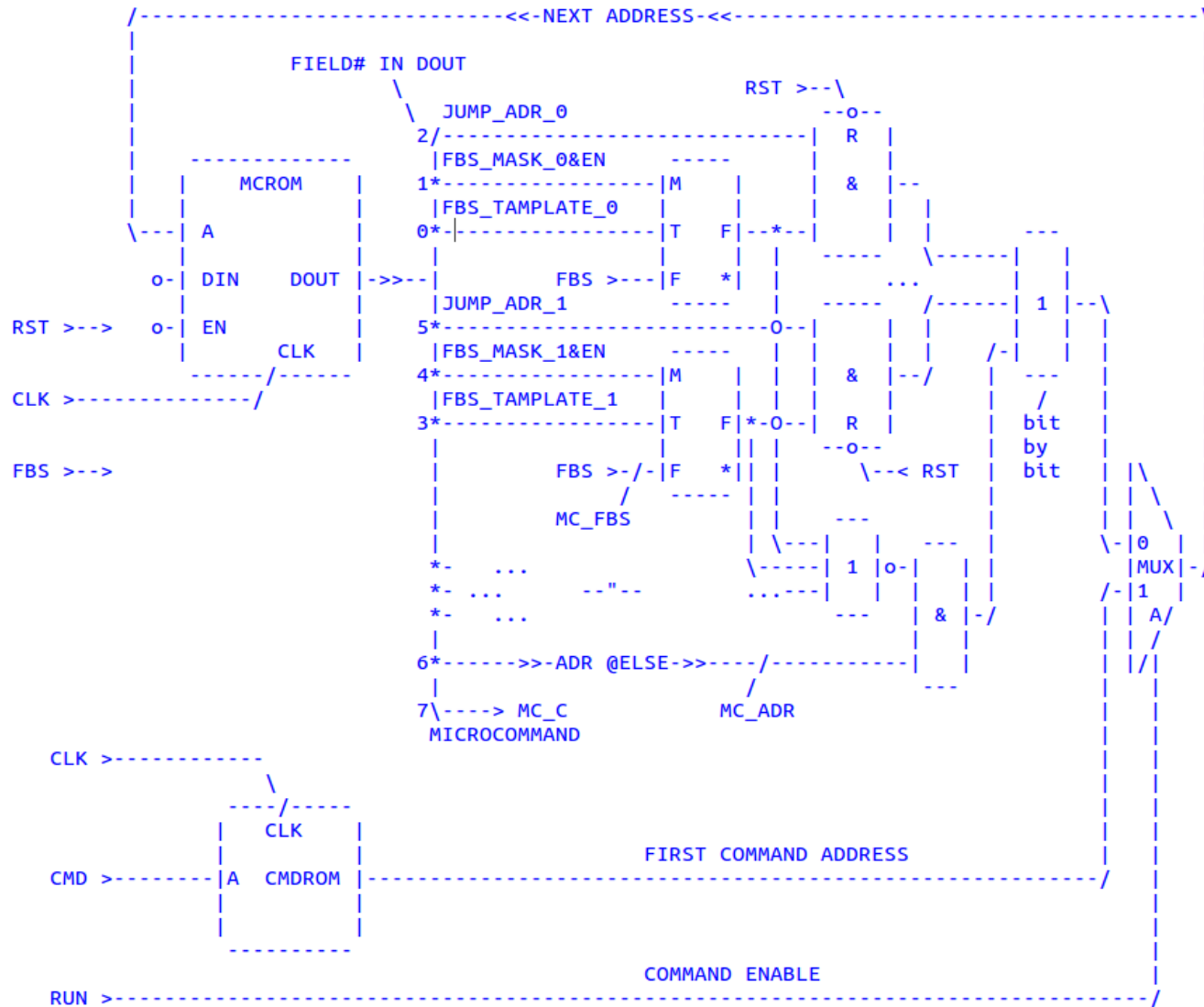Управляющие устройства с программируемой логикой




Способы кодирования микрокоманд

 
Минимальное кодирование (горизонтальное).




Максимальное кодирование (вертикальное).

 


Максимальное кодирование с шифратором.

 


Вертикально-горизонтальное кодирование

 

Горизонтально-вертикальное кодирование.

 

Кодирование с помощью памяти микрокоманд

 

Цикл микрокоманды

Цикл исполнения микрокоманды;

- Формирование адреса микрокоманды.
- Выборка микрокоманды.
- Исполнение микрокоманды.


При последовательном
исполнении цикла:

$$T_{МК} = T_{ФА} + T_{ВМК} + T_{И}.$$



При совмещении
исполнения и формирования
адреса следующей
микрокоманды:
 
$$T_{МК} = \text{MAX}((T_{ФА} + T_{ВМК}), T_{И}).$$



При совмещении всех
действий:

$$T_{МК} = \text{MAX}(T_{ФА}, T_{ВМК}, T_{И}).$$

